
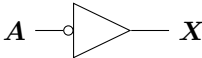


$$X = \overline{A}$$

NOT の論理式

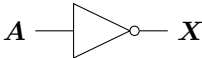

入力	出力
A	X
0	1
1	0

NOT の真理値表

NOT の回路記号