
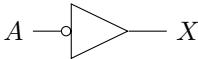


$$X = \overline{A}$$

**NOT の論理式**

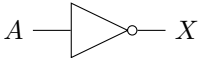

| 入力  | 出力  |
|-----|-----|
| $A$ | $X$ |
| 0   | 1   |
| 1   | 0   |

**NOT の真理値表**

**NOT の回路記号**