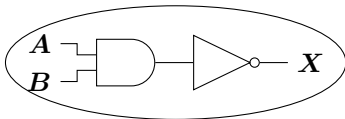



$$X = \overline{A \cdot B}$$

NAND の論理式



入力		出力
A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND の真理値表

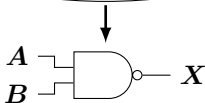

NAND の回路記号