
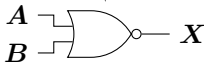


$$X = \overline{A + B}$$

NOR の論理式

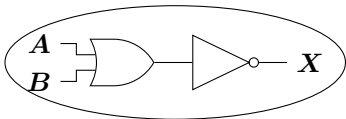

入力		出力
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

NOR の真理値表

NOR の回路記号